
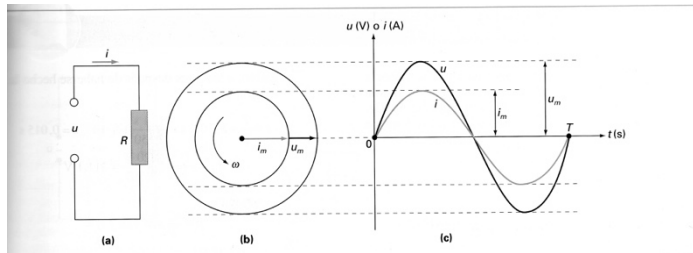


Circuito R

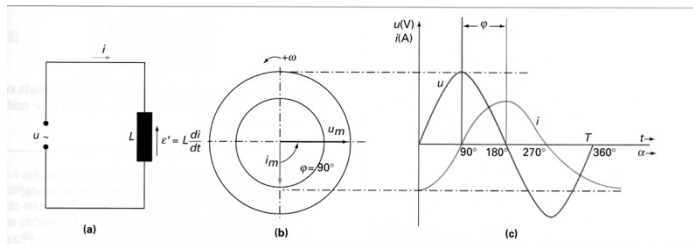


$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin(\omega t)$$

Circuito L




$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Circuito C

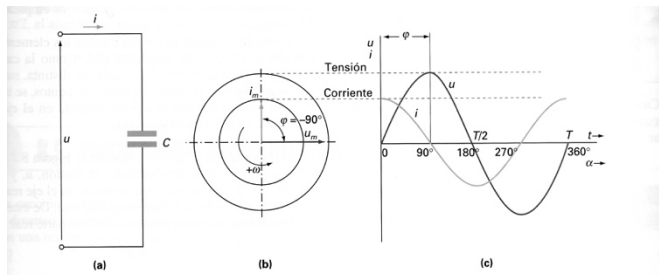

$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$


Circuito RL

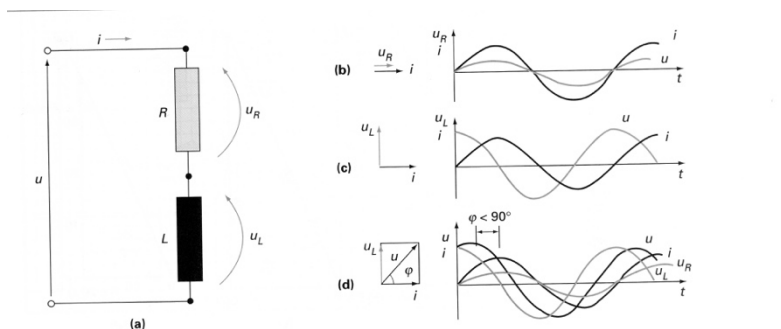

$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right); \quad V_R = R \cdot I; \quad V_L = X_L \cdot I;$$

$$\vec{V}_T = \vec{V}_R + \vec{V}_L; \quad \varphi = \arctan \frac{X}{R}$$



Circuito RC

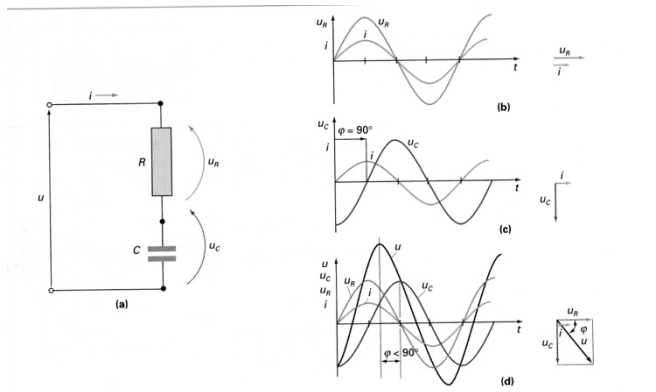


$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right);$$

$$V_R = R \cdot I; \quad V_C = X_C \cdot I; \quad \vec{V}_T = \vec{V}_R + \vec{V}_C; \quad \varphi = \arctan \frac{X_C}{R}$$


Circuito RLC

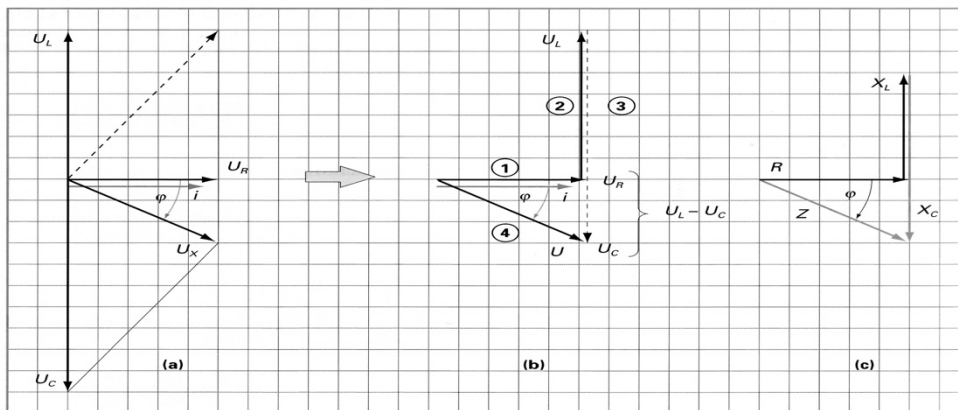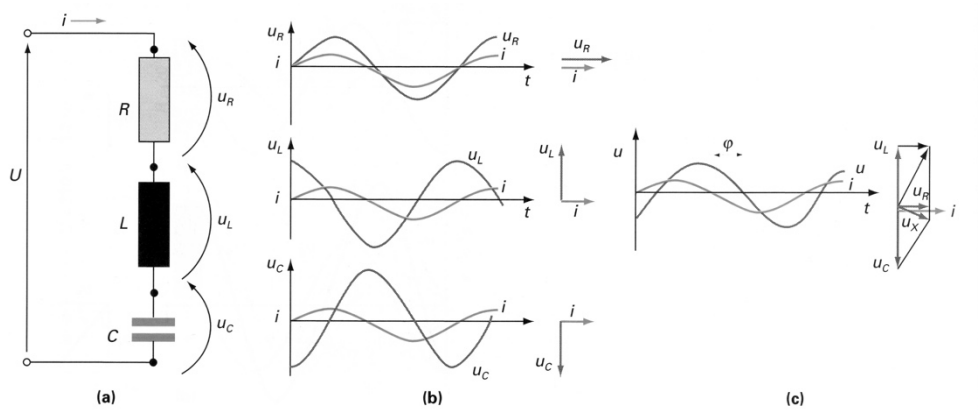

Circuito Paralelo RC

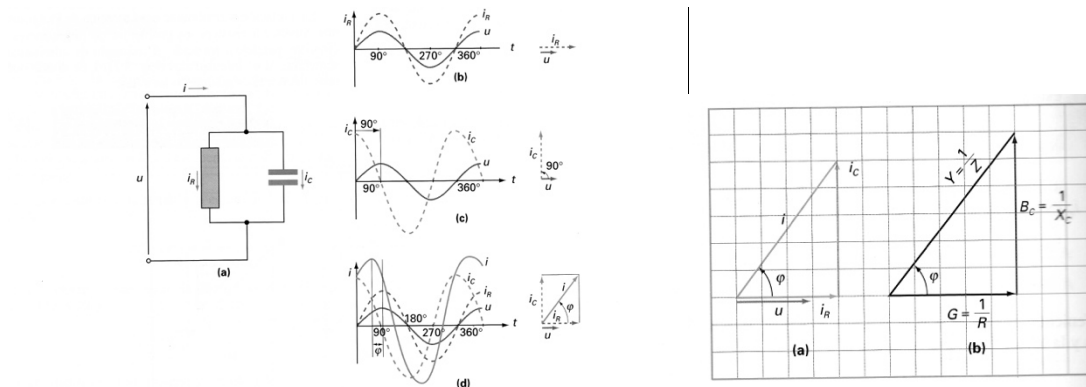

Circuito Paralelo RL

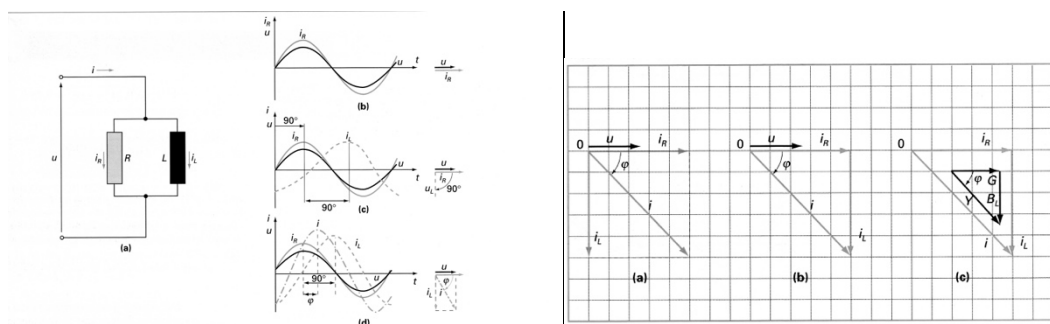

Circuito Paralelo RLC

