

Apuntes de C.A. 1/2

$$e = E_0 \text{ Sen } (\omega t \pm \varphi)$$

Siendo: La fase $(\omega t \pm \varphi)$; el desfase φ

ω : Pulsación, frecuencia angular, velocidad angular.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}; T = \frac{1}{f}; \omega = 2\pi$$


e = Tensión instantánea y E_0 = Tensión máxima

Impedancias

 $Z = R$

C $X_c = \frac{-1}{C\omega} \rightarrow X_c = \frac{-1}{C\omega} j$ Capacitancia = $-X_c$



 L $X_l = L \cdot \omega \rightarrow X_l = L \cdot \omega j$ Inductancia = X_l

Impedancia total : $Z = \sqrt{R^2 + (X_l - X_c)^2}$

Reactancia total : $X = (X_l - X_c)$

Susceptancia : $b = \frac{X}{Z^2}$

Conductancia : $g = \frac{R}{Z^2}$


Admitancia : $Y = \frac{1}{Z} \rightarrow Y = \sqrt{g^2 + b^2}$

$$i = I_0 \text{ Sen } (\omega t \pm \varphi)$$

i = Intensidad instantánea y I_0 = Intensidad máxima


$$i = \frac{e}{Z}; I_0 = \frac{E_0}{Z}; E_{ef} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}; I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}; I_{ef} = \frac{E_{ef}}{Z}; I_{ef} = I_{rms}; E_{ef} = E_{rms}$$

Potencias

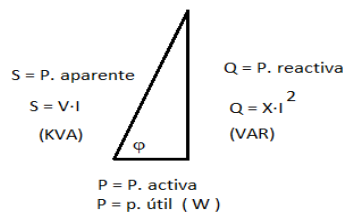


$$\begin{aligned}
 S &= V \cdot I \\
 P &= V \cdot I \cdot \cos \varphi \\
 Q &= V \cdot I \cdot \sin \varphi \\
 \text{Factor de potencia} &= \cos \varphi \\
 \varphi &= \arctan X/R
 \end{aligned}$$


Potencias

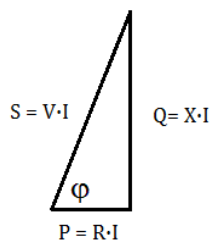

Tensiones

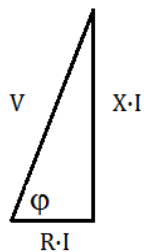


Impedancias

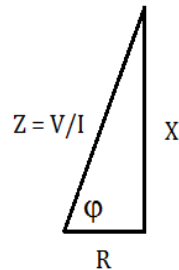


$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_l - V_c)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_l - X_c)^2}$$

Si dividimos por Z, tendremos:

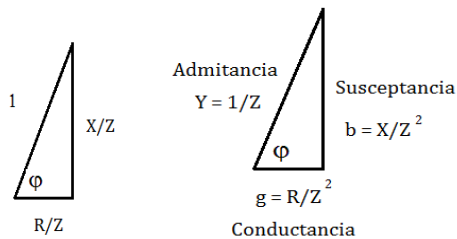

Transformador

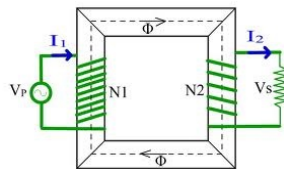

$$P_p = P_s ; \quad \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} ; \quad \frac{I_p}{I_s} = \frac{N_p}{N_s} ; \quad \frac{Z_p}{Z_s} = \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 \frac{Z_p}{Z_s} \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2$$

Resonancia

$$X_l = X_c \rightarrow L\omega = \frac{1}{c\omega} \rightarrow \omega^2 = \frac{1}{Lc} \rightarrow (2\pi f)^2 = \frac{1}{Lc} \rightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$