

Apuntes de C.A.

$$e = E_0 \operatorname{Sen}(\omega t \pm \varphi)$$

Siendo: La fase ($\omega t \pm \varphi$) ; el desfase φ

ω : Pulsación, frecuencia angular, velocidad angular.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}; T = \frac{1}{f}; \omega = 2\pi$$

e = Tensión instantánea y E_0 = Tensión máxima

Impedancias



$$C \quad X_c = \frac{-1}{C\omega} \rightarrow X_c = \frac{-1}{c\omega} j \quad \text{Capacitancia} = -X_c$$



$$L \quad X_L = L\omega \rightarrow X_L = L\omega j \quad \text{Inductancia} = X_L$$

$$\text{Impedancia total: } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\text{Reactancia total: } X = (X_L - X_C)$$

$$\text{Susceptancia: } b = \frac{X}{Z^2}$$

$$\text{Conductancia: } g = \frac{R}{Z^2}$$

$$\text{Admitancia: } Y = \frac{1}{Z} \rightarrow Y = \sqrt{g^2 + b^2}$$

$$i = I_0 \operatorname{Sen}(\omega t \pm \varphi)$$

i = Intensidad instantánea y I_0 = Intensidad máxima

$$i = \frac{e}{Z}; \quad I_0 = \frac{E_0}{Z}; \quad E_{ef} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}; \quad I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}; \quad I_{ef} = \frac{E_{ef}}{Z}; \quad I_{ef} = I_{rms}; \quad E_{ef} = E_{rms}$$

Potencias

$S = P.$ aparente
 $S = V \cdot I$
 (KVA)

$Q = P.$ reactiva
 $Q = X \cdot I^2$
 (VAR)

$P = P.$ activa
 $P = p.$ útil (W)

$S = V \cdot I$
 $P = V \cdot I \cdot \cos \phi$
 $Q = V \cdot I \cdot \sin \phi$
Factor de potencia = $\cos \phi$
 $\phi = \text{arc.tang } X/R$

Potencias

$S = V \cdot I$
 $Q = X \cdot I$
 $P = R \cdot I$

Tensiones

V
 $X \cdot I$
 $R \cdot I$

Impedancias

$Z = V/I$
 X


$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_l - V_c)^2} \quad Z = \sqrt{R^2 + (X_l - X_c)^2}$$

Si dividimos por Z, tendremos:

1
 X/Z
 R/Z

Admitancia
 $Y = 1/Z$
 Susceptancia
 $b = X/Z^2$
 $g = R/Z^2$
 Conductancia

Transformador

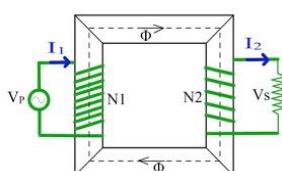


$$P_p = P_s ; \quad \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} ; \quad \frac{I_p}{I_s} = \frac{N_p}{N_s} ; \quad \frac{Z_p}{Z_s} = \left(\frac{N_p}{N_s} \right)^2$$

Resonancia


$$X_l = X_c \rightarrow L\omega = \frac{1}{c\omega} \rightarrow \omega^2 = \frac{1}{Lc} \rightarrow (2\pi f)^2 = \frac{1}{Lc} \rightarrow f = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sqrt{Lc}}}$$

Circuito R

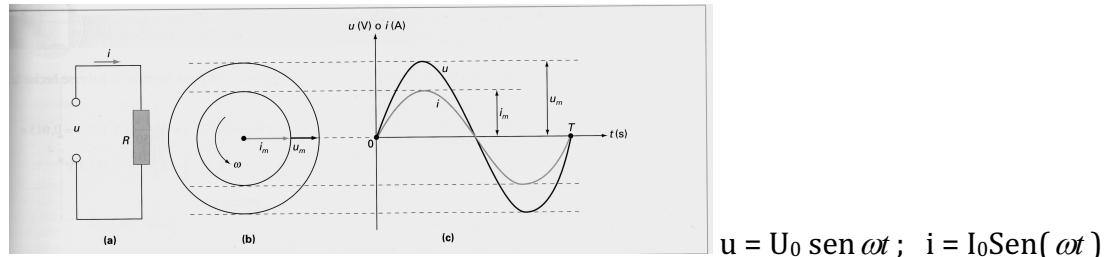


$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin(\omega t)$$

Circuito L

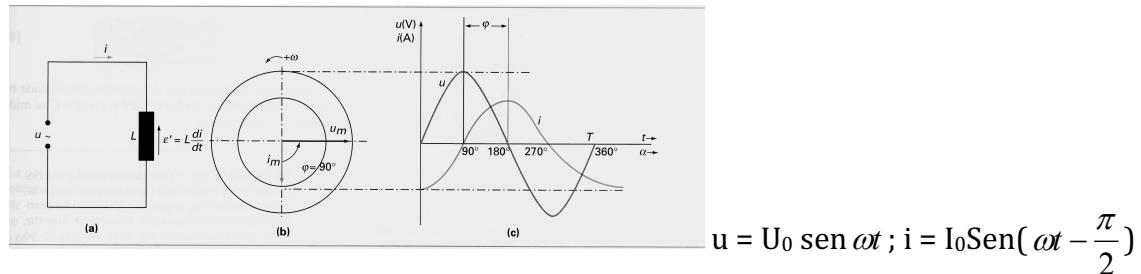


$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Circuito C

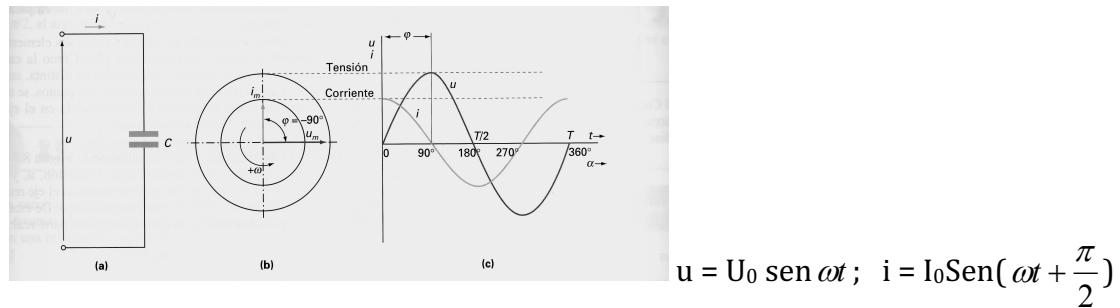

$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$


Circuito RL

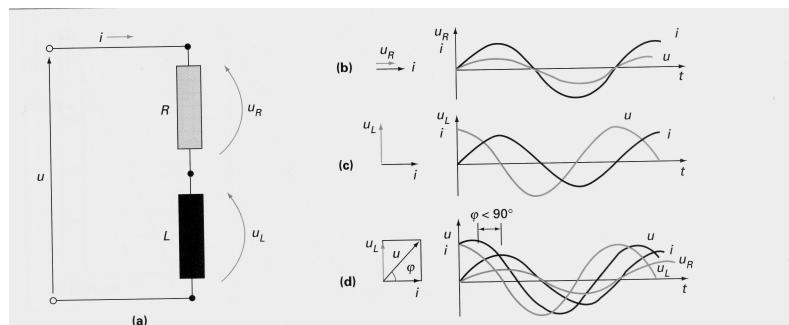

$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right); \quad V_R = R \cdot I; \quad V_L = X_L \cdot I;$$

$$\vec{V}_T = \vec{V}_R + \vec{V}_L; \quad \varphi = \text{arc.tan} \frac{X_L}{R}$$


Circuito RC

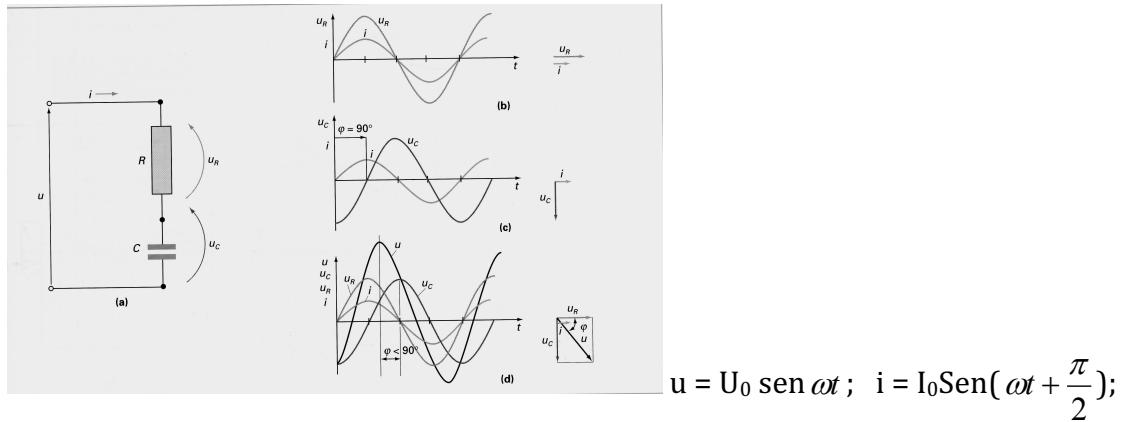


$$u = U_0 \sin \omega t; \quad i = I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2});$$

$$V_R = R \cdot I; \quad V_c = X_c \cdot I; \quad \vec{V}_T = \vec{V}_R + \vec{V}_c; \quad \varphi = \text{arc.tan} g X / R$$


Circuito RLC

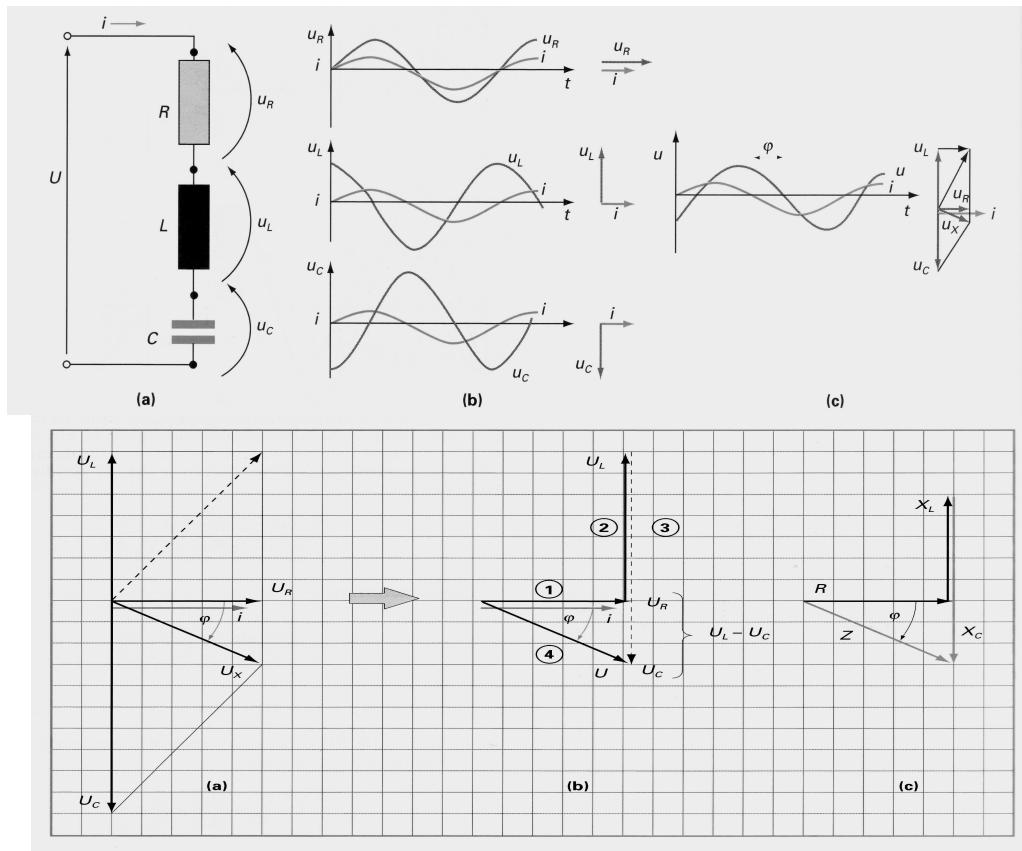

Circuito Paralelo RC

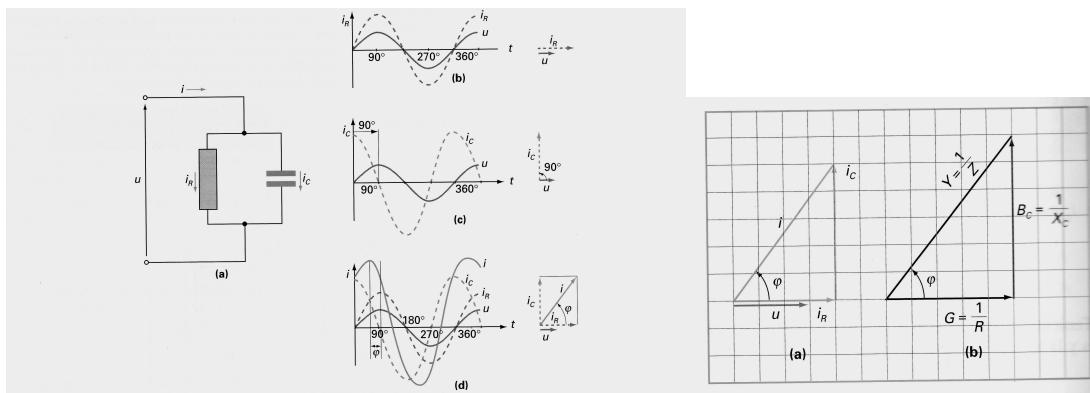

Circuito Paralelo RL

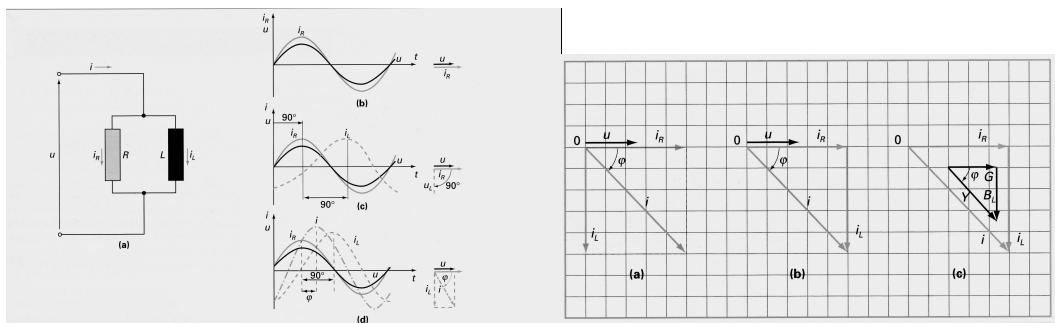

Circuito Paralelo RLC

